

Le circuit puissance d'un départ moteur doit permettre de commander un moteur tout en assurant la sécurité des personnes et des matériels.

STRUCTURE DU CIRCUIT DE PUISSANCE

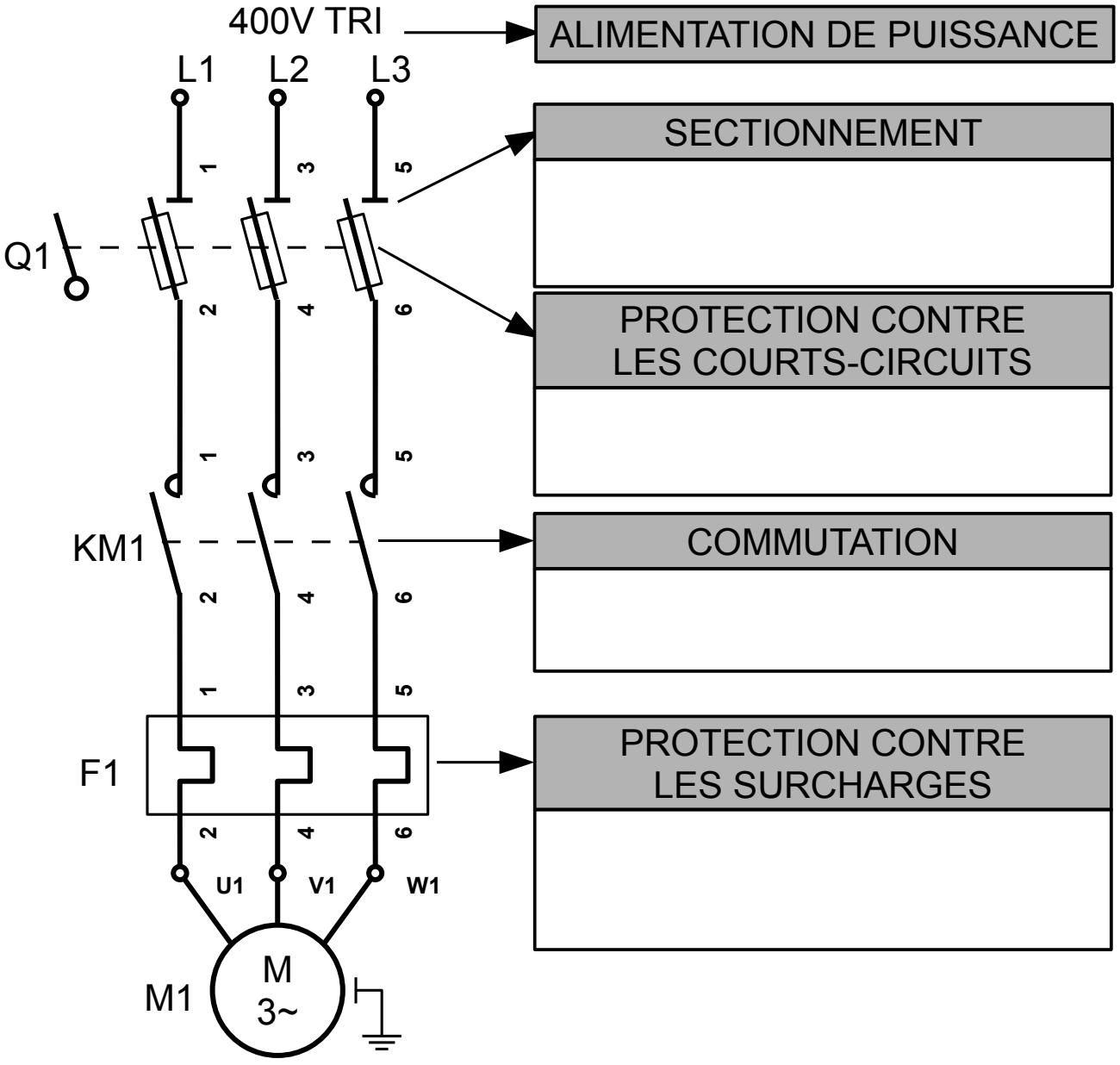

L1 L2 L3

ALIMENTATION DE PUISSANCE

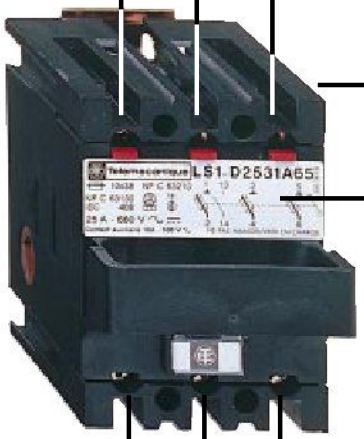

PROTECTION SECTIONNEMENT



PRÉACTIONNEUR

PROTECTION

U1 V1 W1



ACTIONNEUR