Dossier N°2 : Dossier des supports d'enregistrement et de communication

I° PARTIE : PRÉPARATION DE L'APPLICATION

I. Lancement de ScElSim : C10

II. Préparation du premier schéma : C10

FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur

II° PARTIE : RÉALISATION DU SCHÉMA

I. La Partie Puissance : C1 - C4 - C10

FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur

II. La Partie Commande : C1 - C4 - C10

FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur

III° PARTIE : LA SIMULATION

I. Mise sous tension : C5 - C7

I.1. Mise sous tension : Phénomènes observés

I.2. Essais de fonctionnement : Phénomènes observés C8

a) ***Appui** sur marche*

b) ***Appui** sur Arrêt*

c) ***Appui** sur Marche*

d) ***Appui** sur ATU*

e) ***Appui** sur Marche*

f) ***Simulation** d'un défaut F1*



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

IV° PARTIE : FOLIO DE BORNIERS

I.1. Régénération du folio de borniers

 FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur

V° PARTIE : FIN D'ACTIVITÉ

I. Dernière sauvegarde et rangement C2 - C10

 FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur

II. CPro

 FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur