Dossier N°2 : Dossier des supports d'enregistrement et de communication

I° PARTIE : CHOIX DES MATÉRIELS

I. Configurateur Schneider

I.1. Configuration à 3 produits C2 - C3 - C9 - C10 - C11

Référence	Désignation	Calibre



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

I.2. Configuration à 2 produits C2 - C3 - C9 - C10 - C11

Référence	Désignation	Calibre



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

I.3. Différences de configurations C12

_____

_____

_____



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

II° PARTIE : MODIFICATION DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE

I. Modification du schéma : C4 - C8 - C10 - C11

 **FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR**	Signature professeur

III° LA SIMULATION

I. Mise sous tension : C5 - C7 - C12

I.1. Mise sous tension : Phénomènes observés C12

I.2. Modification éventuelle C12

a) Faut-il modifier le schéma ?

❑ Oui - ❑ Non

b) Si oui de quelle façon ?

I.3. Essais de fonctionnement : Phénomènes observés

*a) **Appui** sur marche*

*b) **Appui** sur Arrêt*

c) ***Appui** sur Marche*

d) ***Appui** sur ATU*

e) ***Appui** sur Marche*

f) ***Simulation** d'un défaut Q3*

FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur

IV° PARTIE : FOLIO DE BORNIERS

I.1. Régénération du folio de borniers C10 - C11

FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur

V° FIN D'ACTIVITÉ

I. Dernière sauvegarde et rangement

 FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur

II. CPro

 FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR	Signature professeur